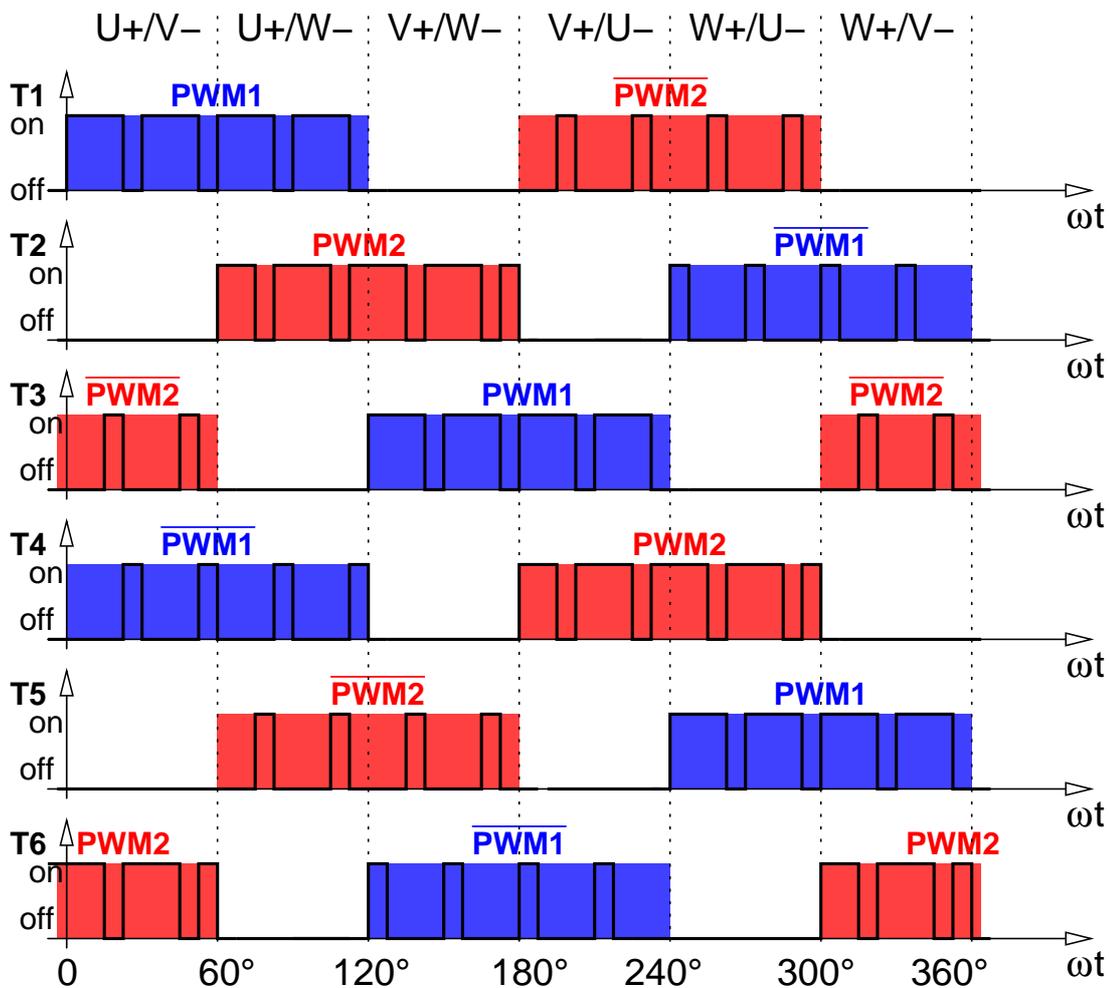


Dargestellter MUX-Zustand: U+/W-

Transistoransteuersignale bei Motorbetrieb mit 50% U_{max}



- * Die Transistoren einer Halbrücke gegenphasig ansteuern.
- * 50% Tastverhältnis == 0V
- * PWM der beiden aktiven Halbrücken um 180° phasenverschoben