

## LM25011MY周辺回路

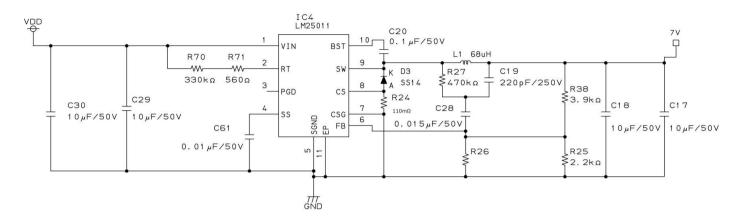

各部について VDD 24V R26 未実装

## 測定波形 負荷の消費電流が少ない(ICの動作周波数が1MHz)時の波形

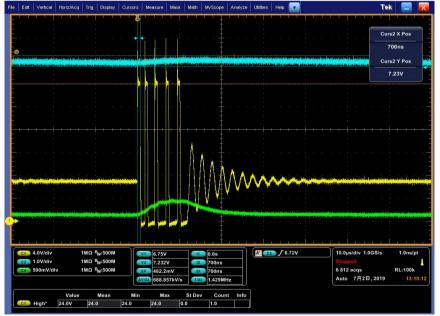


波形 測定箇所 C1(黄色) IC4-SWピン

C2(青色) 7V


C4(緑色) VDD(24V)電流 1V/100mA(電流プローブ設定)

SWのパルス幅 約700ns 7Vの最大値 約7.23V 7Vの最小値 約6.75V

## 負荷の消費電流が中程度(ICの動作周波数が12MHz)時の波形

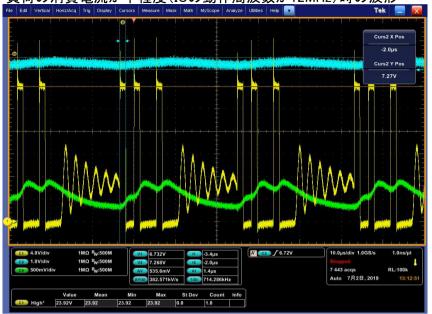

## 負荷の消費電流が多い(ICの動作周波数が17MHz)時の波形

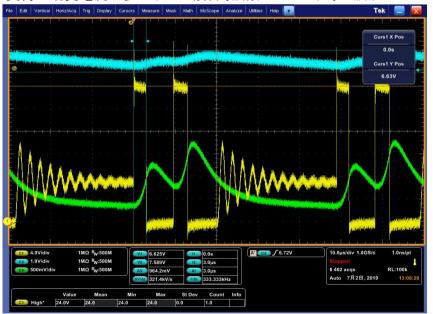

波形 測定箇所 C1(黄色) IC4-SWピン

C2(青色) 7V

C4(緑色) VDD(24V)電流 1V/100mA(電流プローブ設定)

SWのパルス幅 約1400ns 7Vの最大値 約7.27V 7Vの最小値 約6.73V

波形 測定箇所 C1(黄色) IC4-SWピン

C2(青色) 7V

C4(緑色) VDD(24V)電流 1V/100mA(電流プローブ設定)

SWのパルス幅 約3000ns 7Vの最大値 約7.59V 7Vの最小値 約6.63V