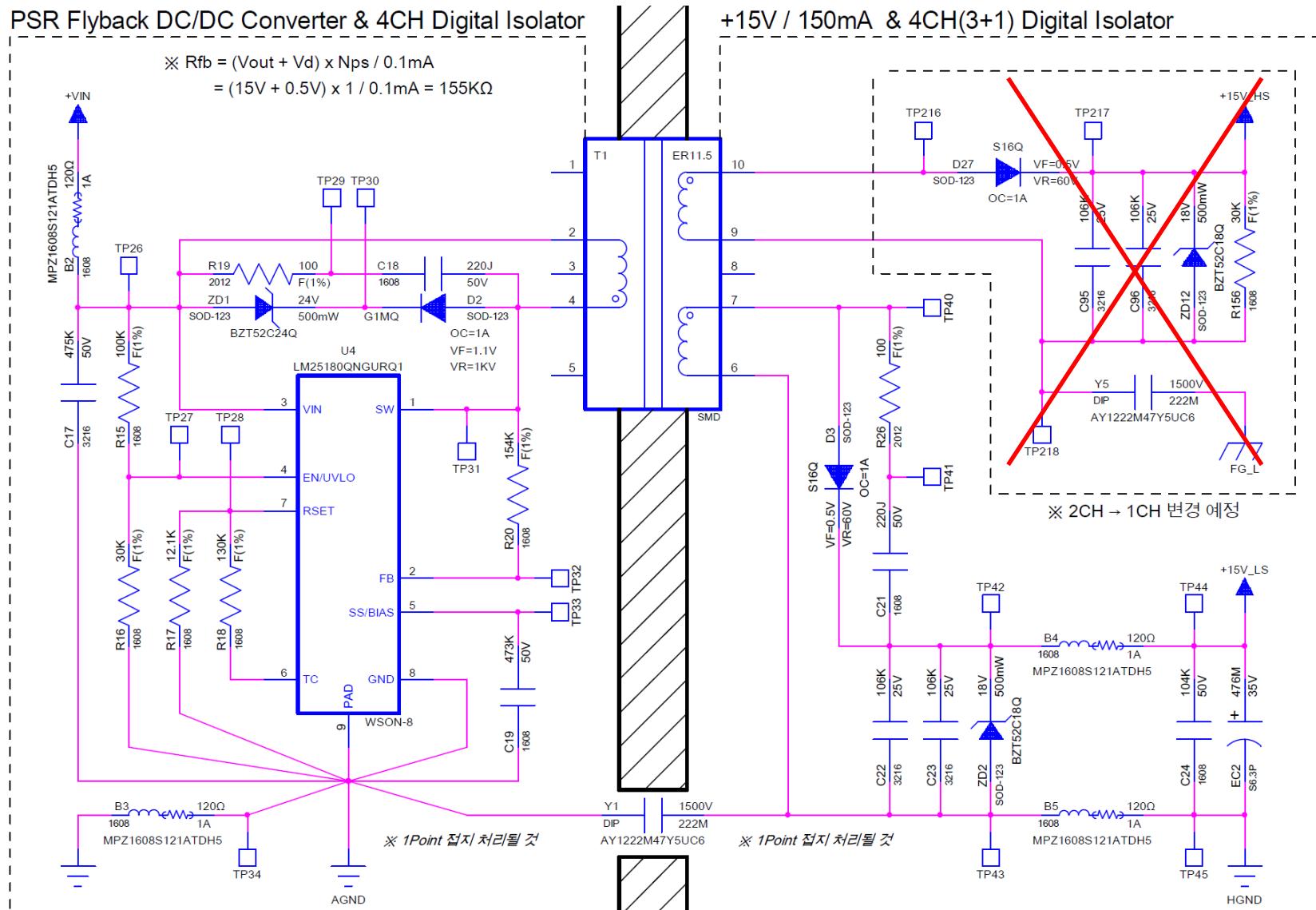


LM25180 EMI 개선 검토


1. LM25180 회로 설계




LM25180 EMI 개선 검토

2. LM25180 PCB 설계

[TOP Layer]

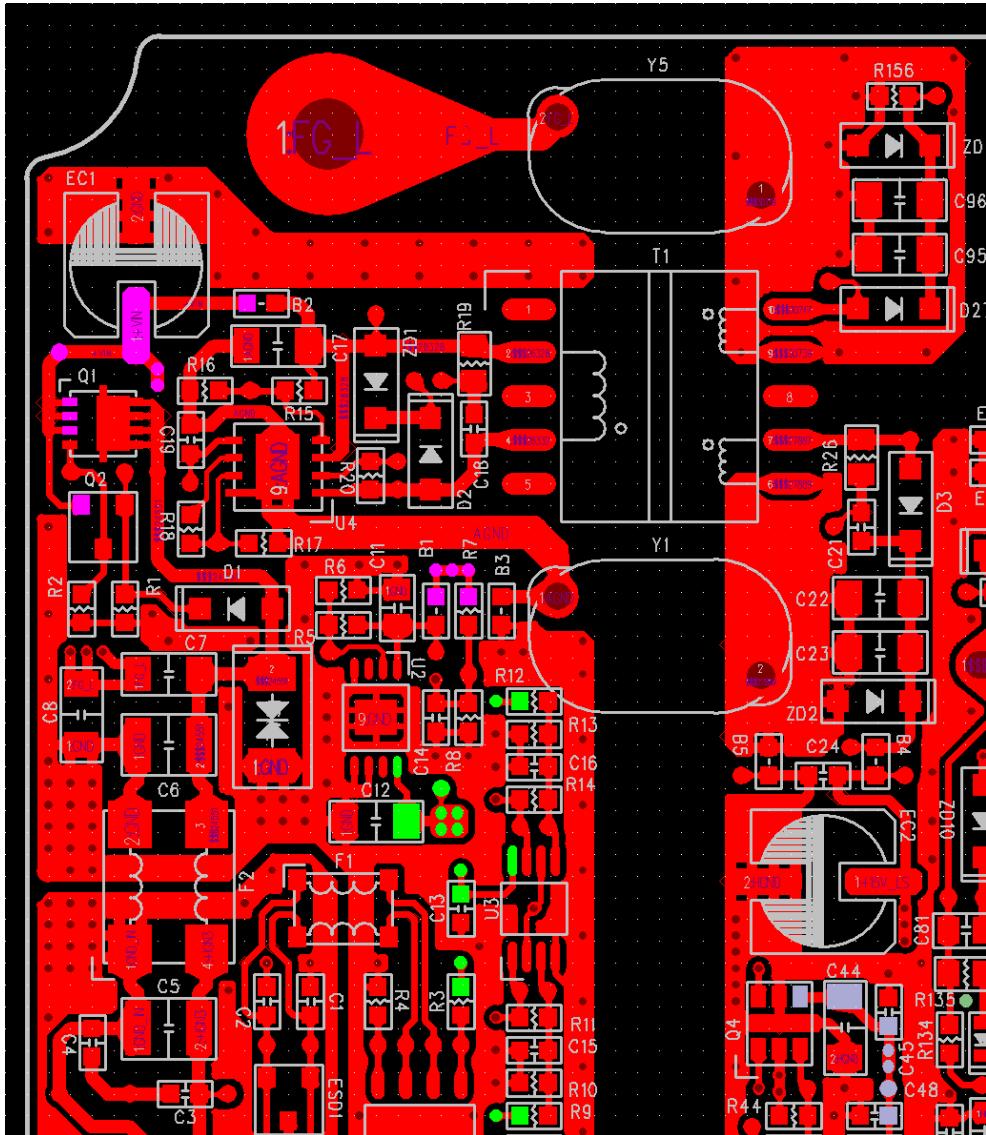


[GND Plane]

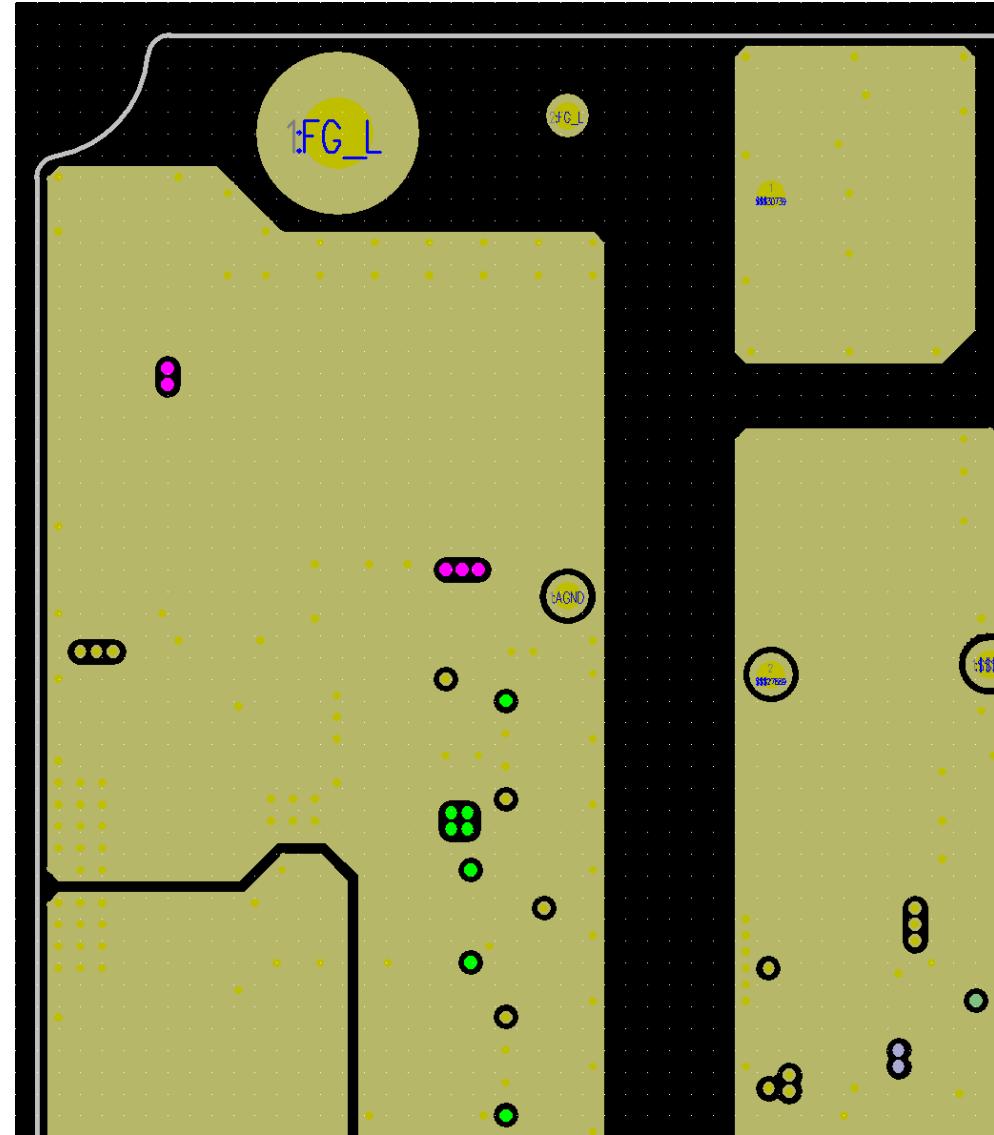


LM25180 EMI 개선 검토

2. LM25180 PCB 설계

[POWER Plane]


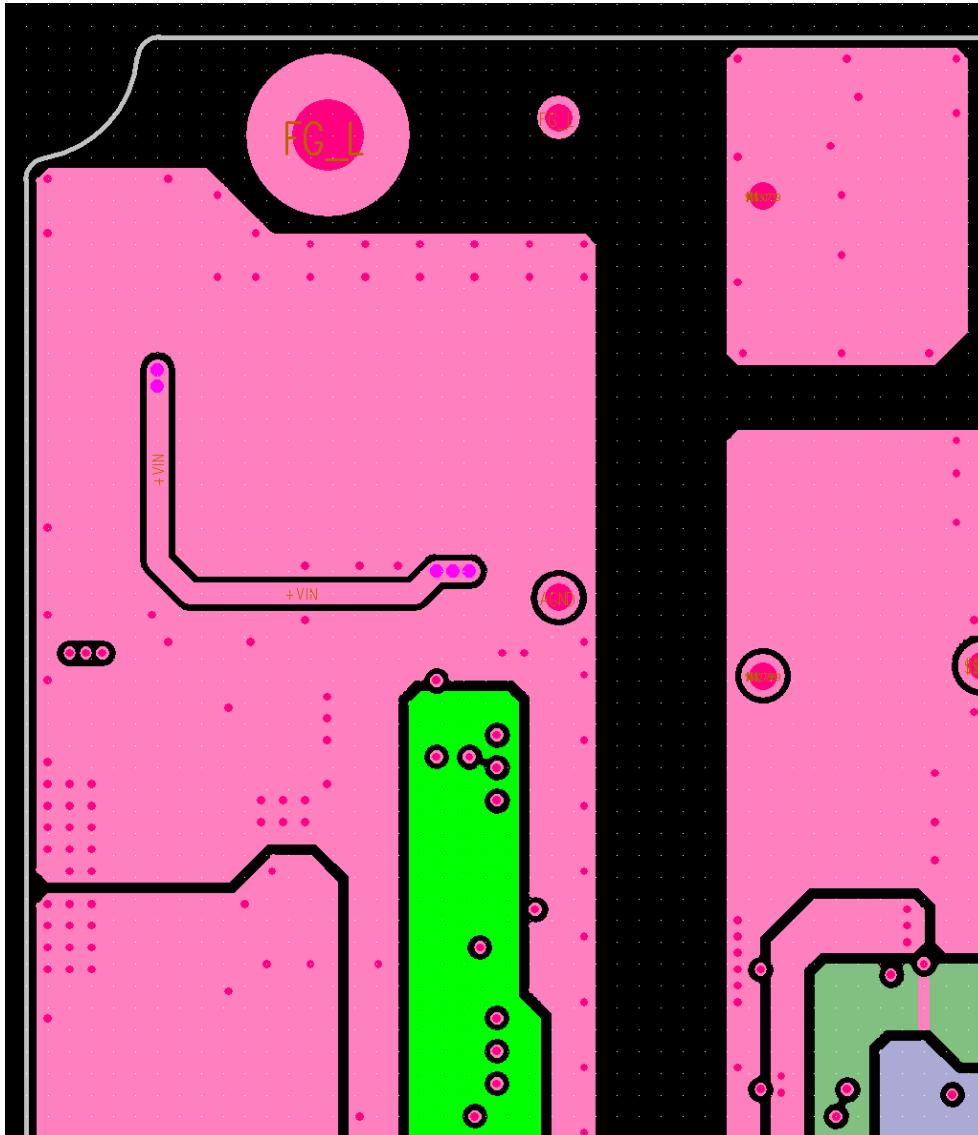


[BOTTOM Layer]

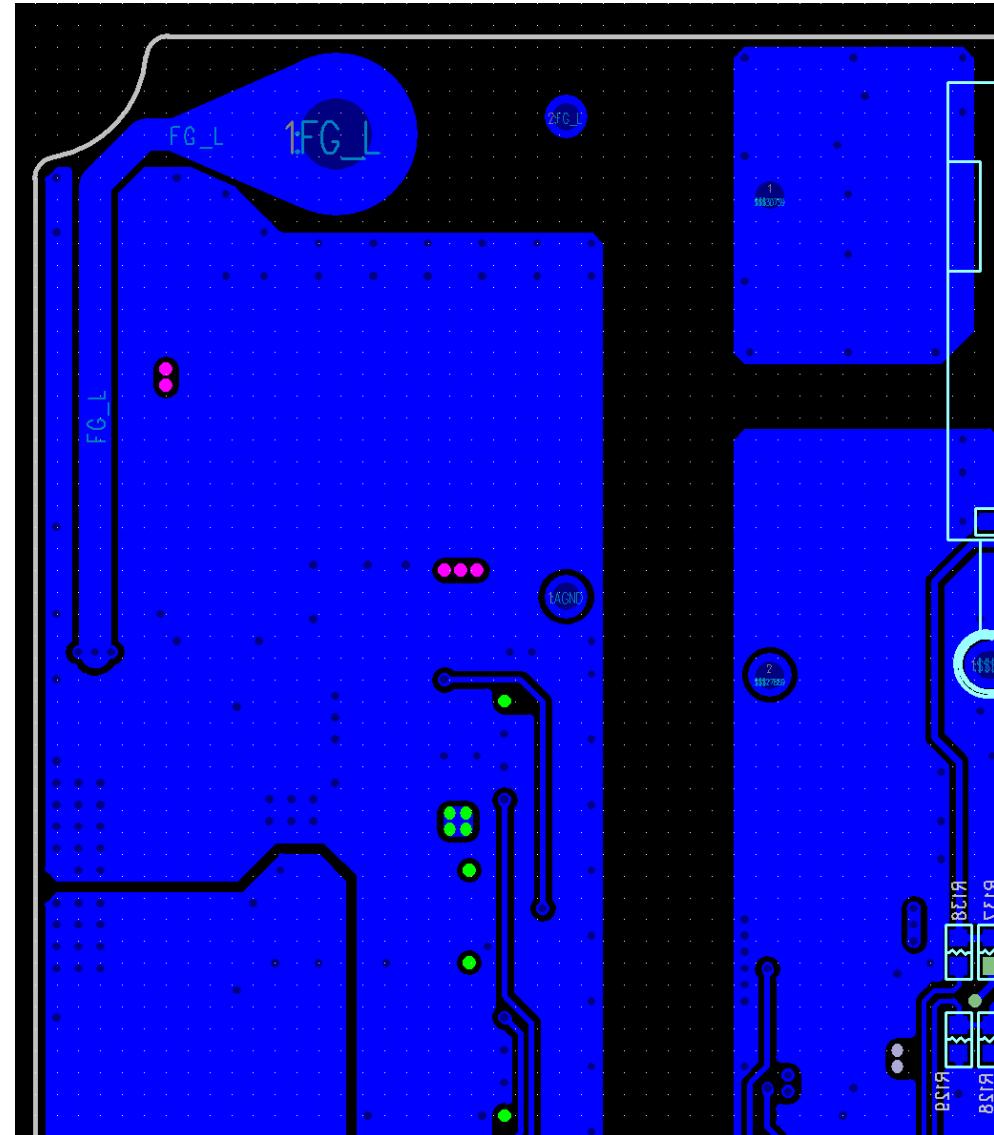

LM25180 EMI 개선 검토

3. LM25180 PCB 제작

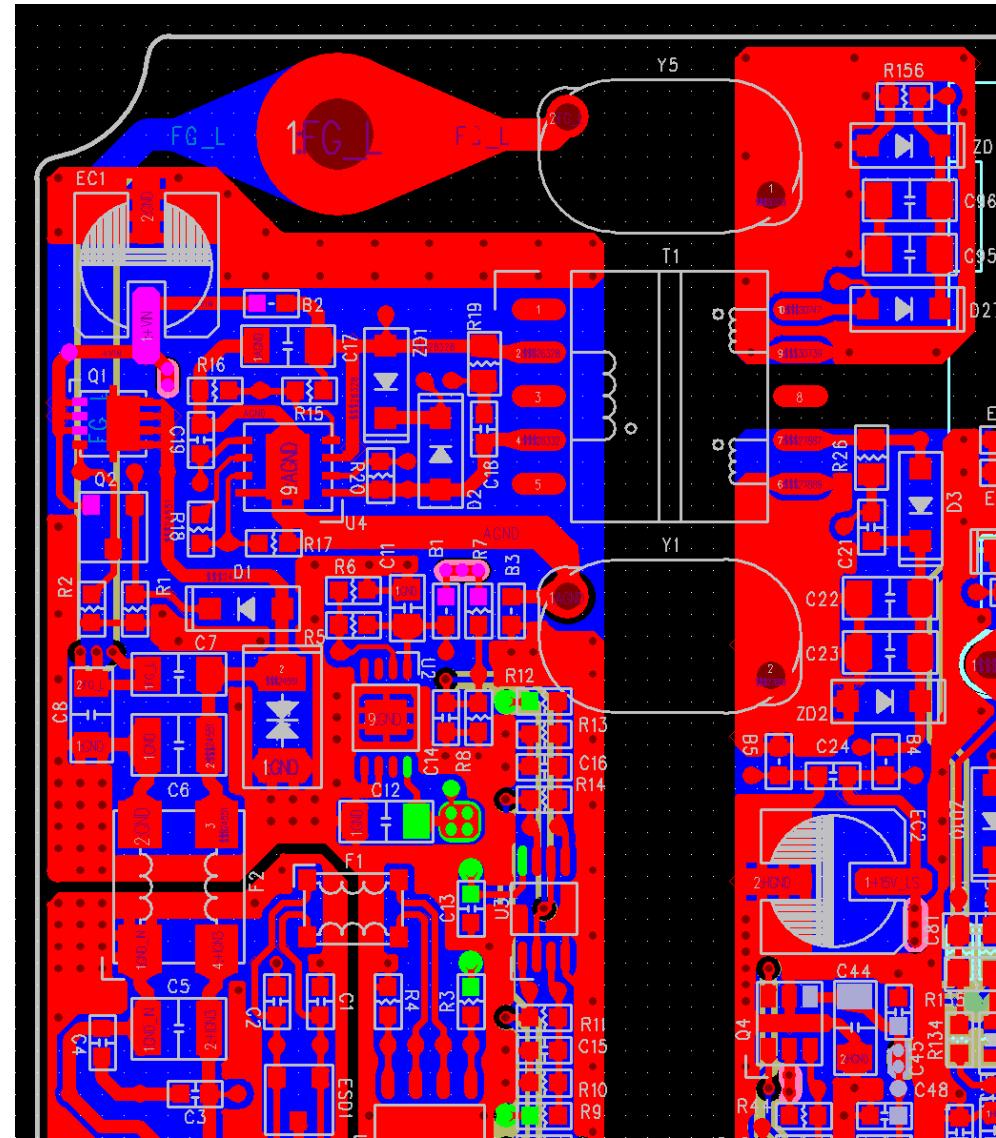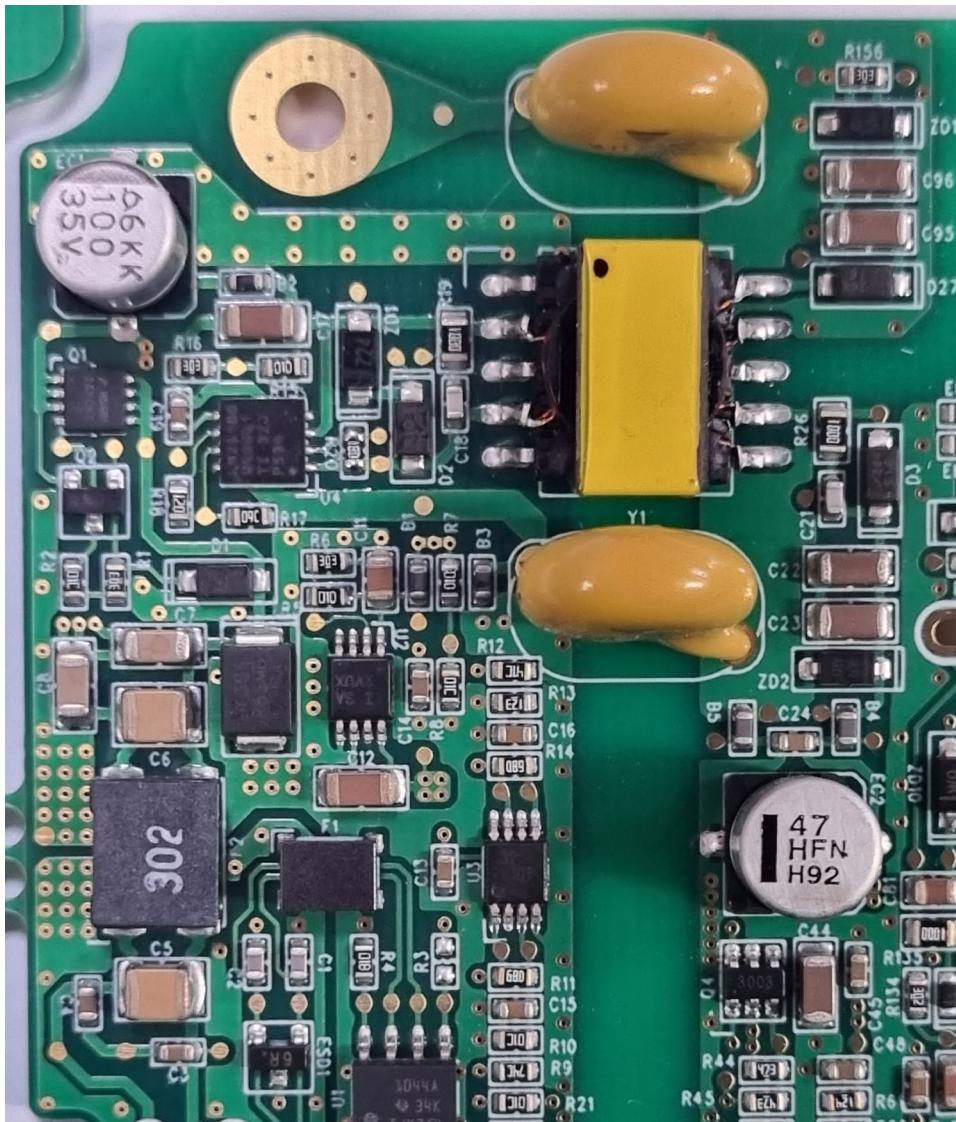

LM25180 EMI 개선 검토

4. EMI 측정 결과(Conducted Emission : HV(-), Voltage)

1) VIN = 13.5V, LM25180 Output = 14.8V / 80mA

